

UE13 — Architecture des ordinateurs et système d'exploitation

C. Nguyen, J. Razik

Dpt. Informatique — UTLN

2024–2025

Logique Combinatoire

Fonction booléenne à plusieurs variables

- $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$
- $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y \in \{0, 1\}$
- Table de vérité

x	$f(x)$	x_1	x_0	$f(x_0, x_1)$
0	$f(0)$	0	0	$f(0, 0)$
1	$f(1)$	0	1	$f(1, 0)$
		1	0	$f(0, 1)$
		1	1	$f(1, 1)$

Fonction booléenne à plusieurs variables

- Fonctions à 1 variable : exactement 4 fonctions possibles

x	$f(x)$	
0	0	} f_1 , fonction <i>Faux</i> ou <i>False</i>
1	0	
0	0	} f_2 , fonction <i>Identité</i> ou <i>Id</i>
1	1	
0	1	} f_3 , fonction <i>Non</i> ou <i>Not</i>
1	0	
0	1	} f_4 , fonction <i>Vrai</i> ou <i>True</i>
1	1	

Fonction booléenne à plusieurs variables

- Fonctions à 2 variables booléennes $f(x_1, x_2)$

- ▶ $2^{2^2} = 16$ fonctions différentes

- ★ « Faux »,

- ★ « Vrai »,

- ★ « x_1 »,

- ★ « x_2 »,

- ★ « NON x_1 »,

- ★ « NON x_2 »,

- ★ « ET » (*AND*),

- ★ « OU » (*OR*),

- ★ « OU EXCLUSIF » (*XOR*),

- ★ « NON-ET » (*NAND*),

- ★ « NON-OU » (*NOR*),

- ★ etc ...

- Fonctions à n variables booléennes

- ▶ 2^{2^n} fonctions,

- ▶ On peut se ramener aux fonctions de bases à 1 ou 2 variables.

Algèbre de Boole

- $B : (\{0, 1\}, OU, ET, NON)$, ou noté $(\{0, 1\}, +, \cdot, \overline{})$
- Propriétés ensemblistes
 - ▶ Lois de composition internes : ET et OU sont internes, c'est-à-dire à valeur dans $\{0, 1\}$;
 - ▶ La loi ET est commutative et associative ;
 - ▶ La loi OU est commutative et associative ;
 - ▶ Distributivité du ET sur le OU et du OU sur le ET ;
 - ▶ Idempotence : $A ET A = A$, $A OU A = A$;
 - ▶ Élément neutre : 1 pour ET , 0 pour OU ;
 - ▶ Élément absorbant : 0 pour ET , 1 pour OU ;
 - ▶ $\forall A, A + \overline{A} = 1$;
 - ▶ $\forall A, A \cdot \overline{A} = 0$.
- Lois de De Morgan :
 - ▶ $\forall(A, B), \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$;
 - ▶ $\forall(A, B), \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$;
 - ▶ $\overline{A_1 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}$;
 - ▶ $\overline{A_1 \cdot \dots \cdot A_n} = \overline{A_1} + \dots + \overline{A_n}$;

Décomposition en OU

- Soit $f(x, y, z)$ telle que $f(0, 1, 0) = f(1, 0, 0) = 1$ et $f(x, y, z) = 0$ ailleurs
 - ▶ Soit $f_{010}(x, y, z)$ telle que $f_{010}(0, 1, 0) = 1$ et $f_{010}(x, y, z) = 0$ ailleurs ;
 - ▶ Soit $f_{100}(x, y, z)$ telle que $f_{100}(1, 0, 0) = 1$ et $f_{100}(x, y, z) = 0$ ailleurs ;
 - ▶ Soit $g(x, y, z)$ définie par $g(x, y, z) = f_{010}(x, y, z) + f_{100}(x, y, z)$ \Rightarrow Alors $f = g$
- Généralisation : soit $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ une fonction booléenne à N variables booléennes x_i
 - ▶ $\{\underline{a}_i\}$, q multiplats de N bits
 - ▶ $f(\underline{x}) = 1 \Leftrightarrow \underline{x} \in \{\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_q\}$
 - ▶ On peut créer q fonctions $f_i(\underline{x})$ telles que $f_i(\underline{x}) = 1$ si et seulement si $\underline{x} = \underline{a}_i$
 - ▶ $f(\underline{x}) = f_1(\underline{x}) + \dots + f_q(\underline{x})$

Monôme booléen

Produit booléen par l'opérateur ET de N variables distinctes, complémentées ou non

- Exemple : $A.B.C$
 - ▶ $A.B.C = 1$ si et seulement si A , B et C valent 1, 0 sinon
- Exemple : $A.\overline{B}.C$
 - ▶ $A.\overline{B}.C = 1$ si et seulement si A et C valent 1 et que B vaut 0

Si $f(x_1, \dots, x_N) = 1$ pour (a_1, \dots, a_N) , $a_i \in \{0, 1\}$, alors

- $f(\underline{x}) = u_1. \dots . u_N$, tel que

$$\forall i \in [1, N], \begin{cases} u_i = x_i & \text{si } a_i = 1 \\ u_i = \overline{x}_i & \text{si } a_i = 0 \end{cases}$$

Forme normale disjonctive (OU)

- Forme normale disjonctive

- ▶ disjonction (OU) de conjonctions (ET)
- ▶ définition des monômes booléens où f vaut 1
- ▶ disjonction entre ces monômes

- Exemple

- ▶ $f(\underline{x}) = 1$ si et seulement si $\underline{x} = (0, 1, 0)$ ou $\underline{x} = (1, 0, 0)$

$$\begin{cases} f_{010}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 \\ f_{100}(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \end{cases}$$

- ▶ $f = f_{010} + f_{100}$

$$f(x_1, x_2, x_3) = f_{010}(x_1, x_2, x_3) + f_{100}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$$

- Forme normale conjonctive (ET)


- ▶ Autre expression du polynôme booléen : conjonction de disjonctions

Polynôme en *NON-ET* (*NAND*) et en *NON-OU* (*NOR*)


- 3 opérateurs logiques générateurs
 - ▶ *ET*, *OU*, *NON*
 - 1 opérateur pour les générer tous : *NON-ET* (*NAND*)
 - ▶ $NAND(x, y) = \overline{x \cdot y}$
 - ▶ $NAND(x, x) = \overline{x}$
 - ▶ $NAND(NAND(x, y), NAND(x, y)) = \overline{\overline{x \cdot y}} = x \cdot y$
 - ▶ $NAND(NAND(x, x), NAND(y, y)) = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}} = \overline{\overline{x}} + \overline{\overline{y}} = x + y$
 - Même conclusion avec l'opérateur *NON-OU* (*NOR*)
- ⇒ On peut exprimer un polynôme booléen avec uniquement des opérateurs *NON-ET* (respectivement *NON-OU*)

Réseau logique

 
Portes logiques (Symboles norme américaine)




(a) Porte
NON/NOT

 


(b) Porte
ET/AND

 


(c) Porte
OU/OR

 

(d) Porte
*NON-
ET/NAND*

 


(e) Porte
*NON-
OU/NOR*

 


(f) Porte
XOR


Réseau logique : exemple

 

 
Réalisation physique des opérateurs logiques



Une diode

 


(g) Réalisation d'une porte *OU*

 


 (h) Réalisation d'une porte *ET*

Réalisation physique des opérateurs logiques



(i) Un transistor *NPN*

 

(j) Réalisation d'une porte *NON* avec un transistor *NPN*

Réduction d'un polynôme booléen

- Objectifs

- ▶ Simplifier l'équation
- ▶ Diminuer le nombre de monômes et leur complexité
- ▶ Diminuer la complexité et le coût de réalisation

- 2 méthodes

- ▶ Algébrique
 - ★ Utilisation des propriétés ensemblistes
- ▶ Graphique
 - ★ Utilisation des tables de Karnaugh

Réduction d'un polynôme booléen

- Comment ?
 - ▶ Fusion de monômes avec un facteur et son inverse
 - ★ Exemple : $\overline{A}.B.\overline{C}$ et $A.B.\overline{C}$
- Identification de ces monômes candidats
 - ▶ Réordonner la table de vérité
 - ▶ Code binaire réfléchi ou *code de Gray*
 - ▶ 1 seul bit change entre deux lignes contiguës du tableau
 - ▶ Exemple sur 3 bits : 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100.

Code binaire réfléchi

Exemple : $f(A, B, C) = A + B.C$

A	B	C	A+B.C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(k) Ordre binaire habituel

A	B	C	A+B.C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	0	1	1
1	0	0	1

(l) Ordre binaire réfléchi

Table de Karnaugh

Représentation réordonnée de la table de vérité sur 2 dimensions

				BC					
					00	01	11	10	
A	B	C	$A+B.C$	A	0	0	0	1	0
0	0	0	0		1	1	1	1	1
0	0	1	0						
0	1	1	1						
0	1	0	0						
1	1	0	1						
1	1	1	1						
1	0	1	1						
1	0	0	1						

Table de Karnaugh

Exemple de tables de Karnaugh à 2, 3 et 4 variables.

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	0	1

$$f(A, B) = B$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	1

$$f(A, B, C) = A + B.C$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	0	1	1
	10	0	0	1	0

$$f(A, B, C, D) = CD + AB\overline{D}$$

Table de Karnaugh

Exemple d'une table de Karnaugh.

		<i>BC</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0	1	1	0	0
	1	1	1	0	0

(a)

		<i>BC</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0	1	1	0	0
	1	1	1	0	0

Table de Karnaugh

Les différents regroupements valides pour une table de Karnaugh d'au plus 4 variables

1

(c)

1	1
---	---

(d)

1
1

(e)

1	1	1	1
---	---	---	---

(f)

1
1
1
1

(g)

1	1
1	1

(h)

1	1	1	1
1	1	1	1

(i)

1	1
1	1
1	1
1	1

(j)

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

(k)

Les cas indéterminés

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	-	0	0
	1	1	1	0	0


(m) Table sans tenir compte de la valeur indéterminée.

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	-	0	0
	1	1	1	0	0

(n) Table en tenant compte de la valeur indéterminée.

Table de Karnaugh à plus de 4 variables

 Exemple de table de Karnaugh à 6 variables



Fonctions booléennes et multiplats (sur n bits)

Fonction $f : \{0, 1\}^N \rightarrow \{0, 1\}^M$

- $\underline{y} = f(\underline{x})$
- Introduction de fonctions à valeur sur $\{0, 1\}$ telles que
 - ▶ f_0, \dots, f_{M-1}
 - ▶ $y_0 = f_0(\underline{x}) = f_0(x_0, \dots, x_{N-1})$
 - ▶ \vdots
 - ▶ $y_{M-1} = f_{M-1}(\underline{x})$

Exemples de fonction booléennes usuelles

Additionneur ADD sur N bits

$$\begin{array}{cccccccc}
 & C_{N-2} & \cdots & C_i & \leftarrow & C_{i-1} & \cdots & C_1 & \leftarrow & C_0 & \leftarrow & C_{-1} \\
 + & X_{N-1} & \cdots & X_{i+1} & & X_i & \cdots & X_2 & & X_1 & & X_0 \\
 + & Y_{N-1} & \cdots & Y_{i+1} & & Y_i & \cdots & Y_2 & & Y_1 & & Y_0 \\
 \hline
 = & C_{N-1} \leftarrow S_{N-1} & \cdots & S_{i+1} & & S_i & \cdots & S_2 & & S_1 & & S_0
 \end{array}$$

Figure – Algorithme d'addition sur N bits avec retenues amont et aval.

Additionneur ADD sur N bits

Tranche sur 1 bit

		$X_i Y_i$			
		00	01	11	10
C_{i-1}	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

(l) La fonction de sortie S_i .


		$X_i Y_i$			
		00	01	11	10
C_{i-1}	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

(m) La fonction de retenue C_i .

Table – Tables de Karnaugh d'un additionneur 1 bit avec retenues amont et aval.


Additionneur ADD sur N bits

Tranche sur 1 bit

 


Additionneur ADD sur N bits


Tranche sur 1 bit

 

Additionneur ADD sur N bits

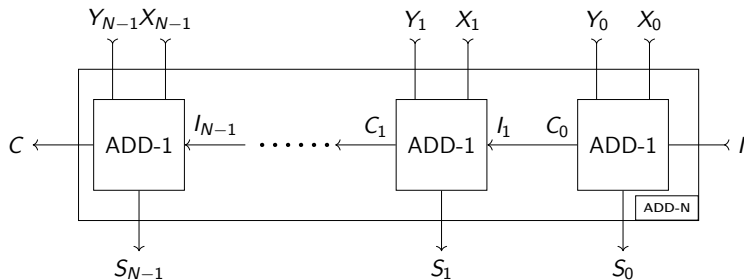

Additionneur ADD sur N bits

 

Codeur/Décodeur ENC/DEC sur N bits

Codeur 2^N vers N

X_3	X_2	X_1	X_0	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	-	0	1
0	1	-	-	1	0
1	-	-	-	1	1

(a) Codeur 4 vers 2.

X_3	X_2	X_1	X_0	S_1	S_0	G
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

(b) Codeur 4 vers 2 corrigé.

Table – Codeur 4 vers 2.

On en déduit les équations de ceux-ci :

- $S_1 = X_2 + X_3$,
- $S_0 = X_3 + \overline{X_2} \cdot X_1$,
- et par déduction logique $G = X_0 + X_1 + X_2 + X_3$.

Codeur/Décodeur ENC/DEC sur N bits

Codeur 2^N vers N

		X_1X_0			
		00	01	11	10
X_3X_2	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

(a) Table de Karnaugh du bit S_1 .


		X_1X_0			
		00	01	11	10
X_3X_2	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

(b) Table de Karnaugh du bit S_0 .


Table – Tables de Karnaugh des sorties d'un codeur 4 vers 2.

Codeur/Décodeur ENC/DEC sur N bits

Codeur 2^N vers N

 

(a) Schéma de réalisation.

 

(b) Représentation simplifiée.

Figure – Encodeur 4 vers 2.

Codeur/Décodeur ENC/DEC sur N bits


Décodeur N vers 2^N

X_1	X_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


Table – Table de vérité d'un décodeur 2 vers 4.

Codeur/Décodeur ENC/DEC sur N bits

Décodeur N vers 2^N

 

(a) Schéma de réalisation.

 

(b) Représentation simplifiée.

Figure – Décodeur 2 vers 4.

Multiplexeur/Démultiplexeur sur N bits

Multiplexeur M vers 1

S	X_1	X_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(a) Table de vérité.


		X_1X_0			
		00	01	11	10
S	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

(b) Table de Karnaugh.


Table – Multiplexeur 2 vers 1 sur 1 bit.

Multiplexeur/Démultiplexeur sur N bits

Multiplexeur M vers 1

 

(a) Schéma de réalisation.

 

(b) Représentation simplifiée.

Figure – Multiplexeur 2 vers 1 sur 1 bit.

Multiplexeur/Démultiplexeur sur N bits

Multiplexeur M vers 1

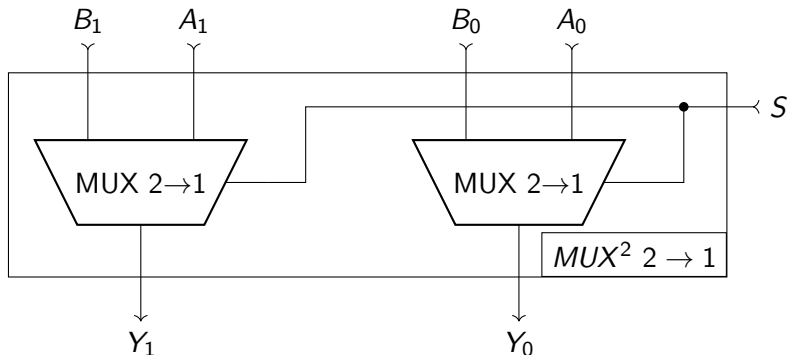


Figure – Multiplexeur 2 vers 1 sur 2 bits.

Multiplexeur/Démultiplexeur sur N bits

Multiplexeur M vers 1

 


Figure – Multiplexeur 4 vers 1 sur N bits, réalisé à partir d'un arbre de MUX2→1.

Multiplexeur/Démultiplexeur sur N bits

Démultiplexeur 1 vers M

 


Figure – Représentation d'un démultiplexeur 1 vers 4.

Unité Arithmétique et Logique UAL sur N bits

 


Figure – Représentation d'une Unité Arithmétique et Logique sur N bits.